

HW 5

$$1) \quad V_p = V_n \quad V_n = 0 \quad i_n = 0$$

$$V = IR \quad I = \frac{V}{R}$$

$$i_1 = i_n + i_{10} = i_{10} = 0.5 \text{ mA}$$

$$i_{10} = \frac{(V_n - V_o)}{10 \text{ k}\Omega} = 0.5 \text{ mA} \cdot 10 \text{ k}\Omega = -V_o$$

$$V_o = -5 \text{ V}$$

$$i_o = \frac{V}{R} = \frac{-5}{5 \text{ k}\Omega} = \boxed{-1 \text{ mA}}$$

$$2) \quad 1) \quad i_+ = i_- = 0 \text{ A}$$

$$V_+ = V_-$$

$$V_+ = 0 \quad V_- = 0$$

$$i_a = \frac{240 \cdot 10^{-3}}{8 \text{ k}\Omega} = \boxed{30 \text{ mA}}$$

$$2) \quad i_a = -\frac{V_a}{60 \text{ k}\Omega} = -(30 \text{ mA})(60 \text{ k}\Omega) = \boxed{-1.8 \text{ V}}$$

$$3) \quad -\frac{V_a}{40} + \frac{V_a - V_o}{30} - i_a = 0$$

$$-\frac{1.8}{40 \text{ k}\Omega} + \frac{1.8 - V_o}{30 \text{ k}\Omega} = 30 \cdot 10^{-6}$$

$$V_o = \boxed{-4.05 \text{ V}}$$

$$4) \frac{V_o - V_a}{30k\Omega} + \frac{V_o}{20k\Omega} + i_o = 0$$

$$i_o = \frac{4.05 - 18}{30 \cdot 10^3} + \frac{4.05}{20 \cdot 10^3} = \boxed{2.775 \cdot 10^{-4} \text{ A}}$$

$$3) \frac{V_n - (-5)}{3000} + \frac{V_n - V_p}{6000} = 0$$

$$V_p = V_n$$

$$\frac{V_p - (6)}{10000} + \frac{V_p}{5000} = 0$$

$$3V_p - 6 = 0 \quad V_p = 2 \text{ V} = V_n$$

$$V = IR$$

$$\frac{2 + 5}{3000} + \frac{2 - V_L}{6000} = 0$$

$$V_o = 16 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{16}{8000} = 0.002 \text{ A}$$

$$4) 1) V_o = -\frac{220}{33} V_a - \frac{220}{22} V_b - \frac{220}{80} V_c$$

inverting summing amplifier

$$2) V_o = -\frac{220}{33}(1.2) - \frac{220}{22}(1.5) - \frac{220}{80}(4) = -4 \text{ V}$$

$$3) \quad V_b = -(8 + 10V_b + 11) \quad V_b = 6$$

$$6 = -8 - 10V_b - 11$$

$$V_b = -2.5 \text{ V}$$

$$V_b = -6$$

$$-6 = -8 - 10V_b - 11$$

$$V_b = -1.3 \text{ V}$$

$$-2.5 \text{ V} < V_b < -1.3 \text{ V}$$

$$5) \quad 1) \quad \frac{V_d - V_a}{40000} + \frac{V_d - V_b}{22000} + \frac{V_d - V_c}{100000} + \frac{V_d}{352000} + \frac{V_d - V_o}{220000} = 0$$

$$8) \left(\frac{1}{40000} + \frac{1}{22000} + \frac{1}{100000} + \frac{1}{352000} + \frac{1}{220000} \right) - \frac{4}{40000} - \frac{9}{22000} - \frac{13}{100000} - \frac{V_o}{220000}$$

$$V_o = 14 \text{ V}$$

$$2) \quad V_o = 15, -15$$

$$36 - 5.5V_a = 15 \quad V_a = -\frac{21}{5.5} = 3.818 \text{ V}$$

$$36 - 5.5V_a = -15 \quad V_a = 9.272 \text{ V}$$

$$3.818 < V_a < 9.272$$

$$6) i) \frac{V_p - V_g}{30000} + \frac{V_p}{48000} = 0 \quad \frac{V_p - 3}{30000} + \frac{V_p}{45000} = 0$$

$$V_p \left(\frac{1}{30000} + \frac{1}{45000} \right) = \frac{3}{30000}$$

$$V_p = 1.8 \text{ V} = V_n$$

$$\frac{V_n}{15000} + \frac{V_n - V_o}{48000} = 0$$

$$\frac{1.8}{15000} + \frac{1.8 - V_o}{48000} = 0$$

$$V_o = 7.56 \text{ V} \approx 2.52 V_g$$

$$b) \quad -10 < 2.52 V_g < 10$$

$$-3.968 < V_g < 3.968$$

$$c) \quad \frac{V_p - 5}{30000} + \frac{V_p}{45000} = 0 \quad V_p \left(\frac{1}{30000} + \frac{1}{45000} \right) = \frac{5}{30000}$$

$$V_p = 3$$

$$\frac{V_n}{15000} + \frac{V_n - V_o}{R} = 0$$

$$\frac{3}{15000} + \frac{3}{R} - \frac{V_o}{R} = 0$$

$$\frac{1}{R} (3 - V_o) = -\frac{3}{15000}$$

$$R = (3 - V_o) \left(-\frac{15000}{3} \right) = (-7) \left(-\frac{15000}{3} \right)$$

$$= 35000 \Omega$$

$$7) 1) \frac{V_n}{20000} + \frac{V_n - V_o}{100000} = 0$$

$$\frac{V_p - V_a}{R_a} + \frac{V_p - V_o}{15000} + \frac{V_p - V_c}{R_c} = 0$$

$$V_n = \frac{V_o}{6}$$

$$D = 2500R_a + \frac{R_a R_c}{6} + 2500R_c$$

$$R_a = 30000 \Omega$$

$$R_c = 10000 \Omega$$

$$2) V_o = V_a + 2V_b + 3V_c$$

$$i_a = \frac{V_a - V_p}{R_a} = \frac{0.7 - 0.8}{30000} = -3.33 \mu A$$

$$i_b = \frac{0.4 - 0.8}{15000} = -26.67 \mu A$$

$$i_c = 30 \mu A$$

8) a) Difference amplifier circuit

$$2) \frac{V_n - V_a}{5000} + \frac{V_n - V_o}{20000} + i_n = 0$$

$$\frac{1 - V_a}{5000} + \frac{1 - V_o}{20000} = 0$$

$$V_o = 5 - 4V_a$$

$$3) \quad \frac{1-2}{5000} = \frac{10 \div 1}{R_f} \quad R_f = -9.5000$$

$$V_o = -10V$$

$$R_f = 11 \cdot 5000 = 55 k\Omega$$

$$9) \quad V_p = (-18) \left(\frac{1.5}{1.5 + 17.5} \right) = -3V$$

$$V_o = 0.009375 R_f - 3$$

$$9 = 0.009375 R_f - 3$$

$$R_f = \frac{12}{0.009375} = 1280 \Omega$$

$$R_f = \frac{-6}{0.009375} = -640$$

$$\boxed{1280 \Omega}$$

$$10) \quad \frac{V_a}{2000} - i_a + \frac{V_n - V_o}{R_f} = 0$$

$$V_p = R_b i_b$$

$$\frac{R_b i_b}{2000} - i_a + \frac{R_b i_b - V_o}{R_f} = 0$$

$$R_f = 8000 \Omega$$

$$R_b = 1600 \Omega$$