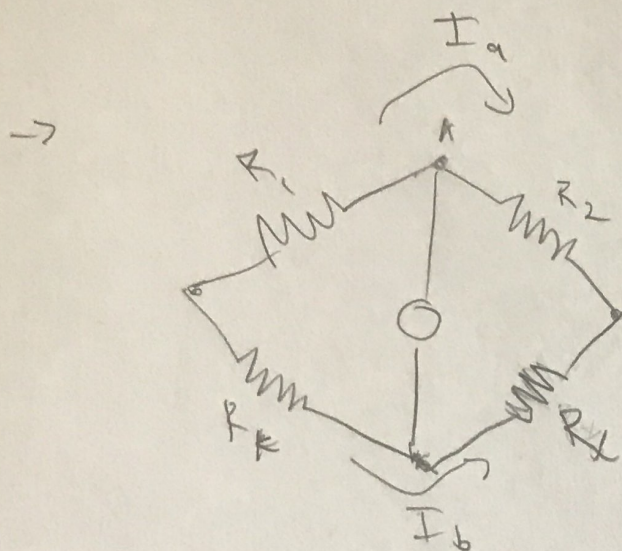


Prelab 3

Daren Lim

- Ohm's law, KCL, KVL.



$$V_a = V_b$$

$$I_a = \frac{V_0}{R_1 + R_2}$$

$$I_b = \frac{V_0}{R_k + R_x}$$

$$I_a R_1 + V_{ab} - I_b R_k = 0$$

$$\frac{V_0}{R_1 + R_2} R_1 - \frac{V_0}{R_k + R_x} R_k = 0$$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_k}{R_k + R_x}$$

$$R_1(R_k + R_x) = R_k(R_1 + R_2)$$

$$\cancel{R_1 R_k} + R_1 R_x = \cancel{R_k R_1} + R_k R_2$$

$$R_1 R_x = R_k R_2 \rightarrow$$

$$\boxed{\frac{R_x}{R_k} = \frac{R_2}{R_1}}$$

$$- P_{R_1} = I^2 R_1 = \left[\frac{V_0}{R_1 + R_2} \right]^2 R_1$$

$$P_{R_2} = I^2 R_2 = \left[\frac{V_0}{R_1 + R_2} \right]^2 R_2$$

$$P_{R_K} = I^2 R_K = \left[\frac{V_0}{R_K + R_X} \right]^2 R_K$$

$$P_{R_X} = I^2 R_X = \left[\frac{V_0}{R_K + R_X} \right]^2 R_X$$

$$P_T = 2 \left[\frac{V_0}{R_1 + R_2} \right]^2 (R_1 + R_2) + 2 \left[\frac{V_0}{R_K + R_X} \right]^2 (R_K + R_X)$$