

# Makeup Exam #1

Daren Liu

1) 
$$-V_s + R_1 i_1 + R_3(i_1 - i_4) = 0$$

$$-V_s + R_2(i_2 - i_3) + R_4(i_2 - i_5) = 0$$

$$R_2(i_3 - i_2) - i_5 + R_5(i_3 - i_6) = 0$$

$$i_3 = -i_3$$

$$= R_2(i_3 - i_2) + i_3 + R_5(i_3 - i_6) = 0$$

$$2V_x + R_3(i_4 - i_1) + R_6(i_4 - i_5) = 0$$

$$R_6(i_5 - i_4) + R_4(i_5 - i_2) + R_5(i_6 - i_3) + R_7 i_6 = 0$$

$$2i_x = i_6 - i_5 \quad i_x = \frac{i_6 - i_5}{2}$$

$$2i_x = 2(i_4 - i_5) \quad i_x = i_4 - i_5$$


2)

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_3} + \frac{V_3 - V_4}{R_4} - i_{s1} - i_{s2} = 0$$

$$\frac{V_4 - V_{s2}}{R_6} + \frac{V_4}{R_5} + \frac{V_4 - V_3}{R_4} = 0$$



3)

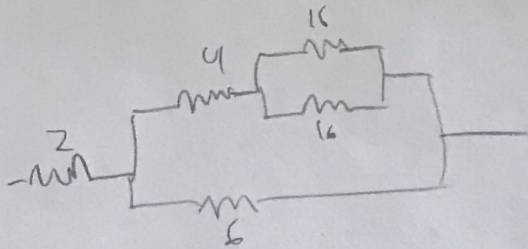

$$V = IR$$

$$\left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16}\right)^{-1} = 8 + 4 = 12$$

$$\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6}\right)^{-1} = 4 + 2 = \boxed{6 \text{ k}\Omega}$$

$$18 \text{ V} = i_0 (6 \cdot 10^3) = \boxed{0.003 \text{ A}} = i_5$$

$$i_5 = i_4 + i_0 \quad i_3 = i_2$$

$$i_4 = i_3 + i_2 = 2i_2$$

$$-18 + 2i_5 + 4i_4 + 16i_2 = 0$$

$$18 = 2(3) + 8i_2 + 16i_2$$

$$i_2 = 0.5 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$0.003 = 2(0.5 \cdot 10^{-3}) + i_0$$

$$\boxed{i_0 = 0.002 \text{ A}}$$

$$P = I \cdot V = 0.003 \cdot 18 = \boxed{0.054 \text{ W}}$$



$$4) \quad R_4 + R_{10} = 8$$

$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1} = 4$$

$$4 + R_3 = 8$$

$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} = 4$$

$$4 + R_{12} = 8$$


$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{R_7}\right)^{-1} = 4 + 4 = 8$$

$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{R_6}\right)^{-1} = 4 + R_{11} = 8$$

$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{R_5}\right)^{-1} = 4 + R_1 = \boxed{9 \Omega}$$



5)

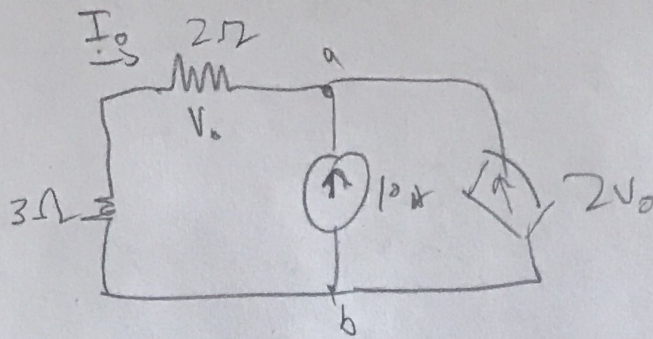

$$V = IR$$

$$i_o = -10 - 2V_o$$

$$V_o = 2i_o$$

$$R_{eq} = 5\Omega$$

$$V_o = 5i_o$$

$$i_o = -10 - 4i_o$$

$$5i_o = -10$$


$$i_o = -2A$$

$$V_o = 2(-2) = -4V$$

6)

$$i_d = 4(-2) = -8A$$

$$V = IR \quad P = VI$$

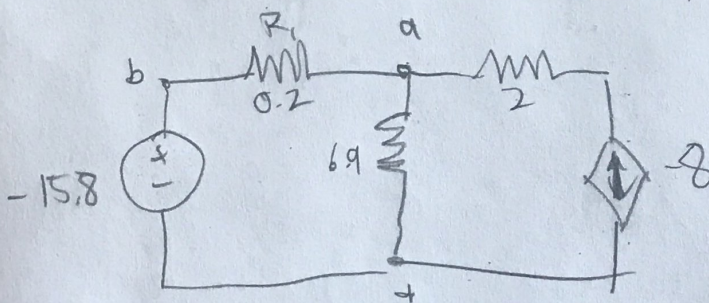

$$P_{vd} = -8 \cdot 2.2 = 17.6W$$

$$P_{R_1} = (-10)^2(0.2) = 20W$$

$$-15.8 + R_1 I_1 + R_3 I_3 = 0$$

$$-2 = i_1 \cdot 0.2$$

$$i_1 = -10$$

$$i_3 = -10 + 8 = -2A$$

$$-15.8 - 2 + (6\Omega) I_3 = 0$$

$$P_{R_2} = (2)^2(2) = 128W$$

$$P_{R_3} = (2)^2(6\Omega) = 27.6W$$

$$158 + 17.6 = 128 + 27.6 + 20$$

$$P_{vs} = (15.8)(10) = 158W$$